

Berechnung eines Collins-Filters, kapazitiver Generator u. Last

- `reset ():DIGITS:=16:Cki:=0:Cka:=0:f0:=868e6:Zg:=44-I*15:Zl:=100-I*20:`

R, C umwandeln in Parallelschaltung

- `if is(Im(Zg)<0) then
Rg:=abs(Zg)^2/Re(Zg):
Cgp:=1/(2*PI*f0*abs(Zg)^2/abs(Im(Zg))):
else
if is(Im(Zg)>>0) then Cki:=1/(2*PI*f0*Im(Zg)) else Cki:=0: end_if:
Rg:=Re(Zg):
Cgp:=0:
end_if:`
- `if is(Im(Zl)<0) then
Rl:=abs(Zl)^2/Re(Zl):
Clp:=1/(2*PI*f0*abs(Zl)^2/abs(Im(Zl))):
else
if is(Im(Zl)>>0) then Cka:=1/(2*PI*f0*Im(Zl)) else Cka:=0: end_if:
Rl:=Re(Zl):
Clp:=0:
end_if:`

Kompensationskondensator bei induktivem Generator im Eingang in pF

- `float(Cki/1e-12);`

0.0

Kompensationskondensator bei induktiver Last im Ausgang in pF

- `float(Cka/1e-12);`

0.0

umgewandelt in eine Parallelsachaltung

- `float(Rg);float(Cgp/1e-12);float(Rl);float(Clp/1e-12);`

49.11363636363636

1.272731809591923

104.0

0.3526119795548904

Anfangswert für Q, 5...20 wählen

- `Q:=10:R1:=Rg:R2:=Rl:`
- `L:=(R1*(Q+sqrt((R2/R1)*(1+Q^2)-1))/(Q^2+1))/(2*PI*f0):`
- `float(L/1e-9);`

2.192510199845982

aufgrund der berechneten Induktivität ein L wählen

- $L := 2.4e-9$:
- $\text{delete } Q:Q := \text{solve}(2*\pi*f0*L=R1*(Q+\sqrt((R2/R1)*(1+Q^2)-1))/(Q^2+1), Q); Q := \text{op}(Q, 2)$;
 $\{-1.615580289894611, 9.12007145780032\}$

9.12007145780032

- $C1 := Q / (2*\pi*f0*R1) - Cgp$:
berechnetes C1
- $\text{float}(C1/1e-12)$;

32.77565633735003

- $C2 := 1 / ((2*\pi*f0) * (R2*\sqrt((R1/R2) / (Q^2+1-R1/R2))) - Clp$:
berechnetes C2
- $\text{float}(C2/1e-12)$;

23.11962000568136

- $Lx := (R1*(Q+\sqrt((R2/R1)*(1+Q^2)-1)) / (Q^2+1)) / (2*\pi*f0)$:
- $\text{float}(Lx/1e-9)$;

2.4

- $b := f0/Q$:
sich ergebende Bandbreite
- $\text{float}(b/1e6)$;

95.17469287563607

Spannungen im Resonanzfall bei U0, $U0=2*\sqrt(P*R)$ eines Generators

- $U0 := 1e-3$:
 $UC1 := U0 * \text{conjugate}(Zg) / (Zg + \text{conjugate}(Zg))$:
- $P := U0^2 / (Zg + \text{conjugate}(Zg))$:
 $UC2 := \sqrt(P*1 / ((1/Zl + 1/\text{conjugate}(Zl))))$:

Spannung am Eingang des Pi-Filters, am Generator

- $\text{float}(\text{abs}(UC1))$;

0.00052825633178043

Spannung am Eingangskondensator

- $\text{if } \text{is}(\text{Im}(Zg) > 0) \text{ then}$
 $UC1 := \text{float}(\text{abs}(U0 * \text{Re}(Zg) / (Zg + \text{Re}(Zg))))$; end_if ;

NIL

Spannung am Ausgang des Pi-Filters, an der Last

- $\text{float}(\text{abs}(UC2))$;

0.0007687061147858074

Spannung am Ausgangskondensator

- if is(Im(Zl)>0) then
UC2:=float(abs(sqrt(P*1/((1/Re(Zl)+1/Re(Zl))))));end_if;
NIL

Strom durch L

- IL:=U0/(Zg+conjugate(Zg))-UC1/(1/(I*2*PI*f0*C1));
float(abs(IL));
0.00009868155808922075

Strom aus Generator im Resonanzfall bei U0

- I0:=U0/(Zg+conjugate(Zg));
float(abs(I0));
0.000011363636363636

Strom in der Last im Resonanzfall bei U0

- Il:=UC2/Zl;
float(abs(Il));
0.000007537783614444091

Spannung am Kompensationskondensator im Ausgang

- if is(Im(Zl)>0) then float(abs(sqrt(P*1/((1/Zl+1/conjugate(Zl)))-UC2)));end_if;
NIL

Spannung am Kompensationskondensator im Eingang

- if is(Im(Zg)>0) then
float(abs(U0*conjugate(Zg)/(Zg+conjugate(Zg))-U0*Re(Zg)/(Zg+Re(Zg))));end_if;

NIL

•